

ALU a 4-bit

BY ANTONIO BERNARDINI

Table of contents

1 Homework	1
1.1 Introduzione	1
1.2 Operazioni supportate	1
2 Soluzione	2
2.1 Introduzione	2
2.2 Scelte progettuali	2
2.3 Operazioni per il modulo ALU ad 1 bit	3
2.3.1 Somma senza segno	3
2.3.2 Shift a sinistra di una posizione di a	4
2.3.3 Operazione AND	4
2.3.4 Operazione OR	5
2.3.5 Operazione XOR	5
2.3.6 Operazione XNOR	6
2.3.7 Operazione NAND	6
2.3.8 Operazione NOR	7
2.3.9 Operazione \bar{a}	7
2.3.10 Implementazione della ROM	7
2.4 Operazioni per il modulo ALU a 4 bit	8
2.4.1 Somma senza segno	8
2.4.2 Shift a sinistra di una posizione di a	8
2.4.3 Le altre operazioni	9
2.4.4 Implementazione della ROM	10
2.5 Conclusioni	26

1 Homework

1.1 Introduzione

Per questo homework è stato richiesto di progettare una semplice ALU che sia in grado di lavorare con operandi a 4 bit. La ALU è formata da una *rete iterativa* e non è necessario implementare ottimizzazioni basate sul parallelismo.

1.2 Operazioni supportate

La ALU lavora su uno o due operandi ($a = \langle a_3a_2a_1a_0 \rangle$ e $b = \langle b_3b_2b_1b_0 \rangle$), a seconda dell'operazione che viene richiesta, utilizzando un *opcode*. L'*opcode* è a 4 bit, decomposto nei bit op_0, op_1, op_2, op_3 . Le operazioni da supportare sono riportate nella seguente tabella:

op_0	op_1	op_2	op_3	Operazione
0	0	0	0	$a + b$ (somma senza segno)
0	0	0	1	Shift a sinistra di una posizione di a
0	0	1	0	$a \text{ AND } b$
0	1	0	0	$a \text{ OR } b$
0	1	1	0	$a \oplus b$
1	0	0	0	$a \odot b$
1	0	1	0	$a b$
1	1	0	0	$a \downarrow b$
1	1	1	0	\bar{a}

Table 1. Tabella delle operazioni supportate dall'ALU a 4 bit

Le operazioni logiche sono operazioni bit a bit. Nel caso dell'operazione shift, il valore in input di b è una *don't care condition*. Nel caso di \bar{a} , b può essere assunto forzato a zero. Il circuito restituisce in c_{out} il carry risultante dalla somma tra a e b ed il bit più significativo estratto dall'operazione di shift a sinistra.

Warning. Non saranno considerate valide soluzioni che utilizzano sommatori o shifter per supportare queste operazioni. In generale, saranno valutate zero punti tutte le soluzioni che non sono iterative.

Tip. Si consiglia di affrontare il problema per fasi. Ogni operazione richiesta può essere risolta con un sotto-circuito dedicato. Riconoscere delle ricorrenze nei circuiti può aiutare nella minimizzazione. L'utilizzo di ROM o PLA può aiutare *molto* nell'individuazione di una soluzione minima.

2 Soluzione

2.1 Introduzione

Poichè l'ALU è una *rete iterativa* occorre ragionare sulla modellazione di una singola ALU per 1 bit per poi copiare e incollare ogni singola “mini” ALU per ottenerne infine una a 4 bit, 5 bit, eccetera. Come risulterà più chiaro in seguito, è normale che il primo modulo ALU ad 1 bit sia leggermente meno complesso dei successivi e questo va bene finchè si mantiene la logica di una *rete iterativa*.

2.2 Scelte progettuali

Il modo più semplice e veloce per progettare un'ALU a 4 bit è utilizzare una struttura simile a quella mostrata in Fig. 1.

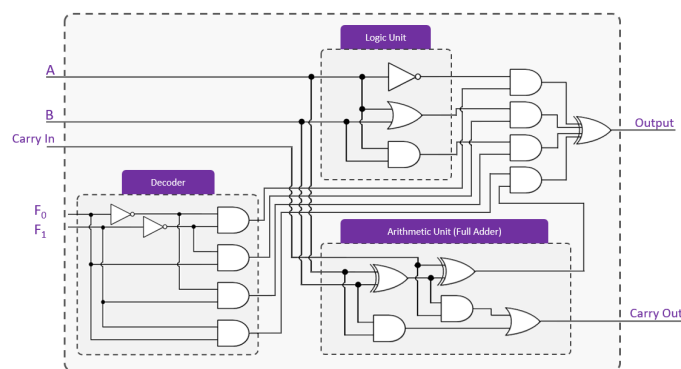


Figure 1. ALU ad 1 bit

Tuttavia occorre osservare che se per una singola ALU ad 1 bit abbiamo bisogno di 19 porte logiche, per la nostra ALU a 4 bit si arriverebbe a $19 \cdot 4 = 76$ porte logiche. Questo risulta problematico per due motivi: l'homework assegnato ci permette di realizzare un'ALU a 4 bit utilizzando un massimo di 25 componenti, quindi con 76 porte logiche circa (perchè il primo modulo ne ha meno di 19) viene superato il range, e inoltre occorre tenere presente l'elevato numero di transistor che verrebbero impiegati e di conseguenza anche eventuali ritardi nel caso in cui si volesse prototipare tale ALU su breadboard o PCB.

Pertanto la soluzione più ovvia è implementare una ROM (Read Only Memory), grazie alla quale sarà possibile scrivere in degli appositi indirizzi di memoria dei valori (ossia i risultati delle operazioni). Infatti la ROM funziona come un puntatore in linguaggio C: il puntatore “punta” ad un indirizzo di memoria e se voglio conoscerne il contenuto lo dereferenzio.

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     int value = 69;
5     int *p = &value;
6     printf("Address:_%#lX\n", (unsigned long)p);
7     printf("Value:_%d\n", *p);
8     return 0;
9 }

```

Infine, per la realizzazione dell'ALU a 4 bit occorre ragionare su quali valori conviene usare come input e quali conviene usare come output, per non dare nulla per scontato. Pertanto ogni bit che forma i numeri $a = \langle a_3 a_2 a_1 a_0 \rangle$ e $b = \langle b_3 b_2 b_1 b_0 \rangle$ sarà un input per l' i -esima ALU, con $i \in [0, 3]$, così come i 4 bit di *opcode* saranno in input, per capire quale operazione eseguire. Quest'ultima selezione dell'operazione poteva essere svolta da un Multiplexer, tuttavia quest'ultimo è formato da un insieme di porte logiche e questo comporta un maggiore uso di componenti. Inoltre non bisogna dimenticarsi che la propagazione del carry c_i , con $i \in [0, 3]$, è sia un'operazione di input che di output. Infine come ulteriore output avremmo il risultato $r = \langle r_3 r_2 r_1 r_0 \rangle$.

2.3 Operazioni per il modulo ALU ad 1 bit

2.3.1 Somma senza segno

La somma senza segno $a_0 + b_0$ è l'unica operazione, tra quelle richieste, che si può svolgere utilizzando proprio la *rete iterativa* di un Full Adder.

 


Figure 2. Full Adder

Tuttavia, come accennato pocanzi, andremo ad implementare una *rete iterativa* basata su una ROM (Read Only Memory). Pertanto in questa fase ci serve capire come cambierà la somma senza segno tra il primo modulo ALU ad 1 bit e i successivi. Risulta quindi abbastanza evidente che per il primo modulo ALU abbiamo un carry $c_{in} = 0$ e questo implica che il Full Adder di Fig. 2 si riduce ad un Half Adder. Pertanto iniziamo a costruire la tabella di verità che dovrà essere mappata, sotto forma di indirizzi di memoria, nella ROM. Come detto in precedenza in input avremo l'*opcode* per individuare l'operazione da svolgere e, solo per il primo modulo ALU, possiamo omettere c_{in} nella tabella. Inoltre inseriremo a_0, b_0 come input e r_0, c_0 come output:

op ₀	op ₁	op ₂	op ₃	a_0	b_0	r_0	c_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	1	1	0	1

Table 2. Tabella di verità dell'operazione $a_0 + b_0$ (senza segno) per il modulo ALU ad 1 bit

Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x00	0
0x01	2
0x02	2
0x03	1

Table 3. Tabella di verità dell'operazione $a_0 + b_0$ (senza segno) per il modulo ALU ad 1 bit in esadecimale

2.3.2 Shift a sinistra di una posizione di a

Per implementare uno shift a sinistra di una posizione di $a = \langle a_3 a_2 a_1 a_0 \rangle$ possiamo usare il risultato r_0 e il carry c_0 , infatti lo shift a sinistra implica l'aggiunta di uno 0 a destra, quindi per il primo modulo ALU ad 1 bit, risulta sempre $r_0 = 0$ e $c_0 = a_0$. Per comprendere meglio questo concetto immaginiamo di effettuare tale operazione sul numero $a = (1)_{10} = (0001)_2$. L'operazione di shift trasforma il numero a nel risultato $r = (0010)_2 = (2)_{10}$, quindi come si può notare $r_0 = 0$ e $c_0 = a_0 = 1$. Sottolineo che questo vale solo per il primo caso e quindi per il primo modulo ALU ad 1 bit. Ora costruiamo la tabella di verità utilizzando gli stessi input e gli stessi output dell'operazione precedente:

op ₀	op ₁	op ₂	op ₃	a_0	b_0	r_0	c_0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1

Table 4. Tabella di verità dell'operazione shift a sinistra per il modulo ALU ad 1 bit

Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x04	0
0x05	0
0x06	1
0x07	1

Table 5. Tabella di verità dell'operazione shift a sinistra per il modulo ALU ad 1 bit in esadecimale

2.3.3 Operazione AND

Per questa operazione non c'è molto da dire tranne che il carry è sempre 0, quindi possiamo direttamente costruire la tabella di verità:

op ₀	op ₁	op ₂	op ₃	a_0	b_0	r_0	c_0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0

Table 6. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \text{ AND } b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit

Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x08	0
0x09	0
0x0A	0
0x0B	2

Table 7. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \text{ AND } b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit in esadecimale

2.3.4 Operazione OR

Per questa operazione non c'è molto da dire tranne che il carry è sempre 0, quindi possiamo direttamente costruire la tabella di verità:

op ₀	op ₁	op ₂	op ₃	a ₀	b ₀	r ₀	c ₀
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0

Table 8. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \text{ OR } b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit

Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x10	0
0x11	0
0x12	0
0x13	2

Table 9. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \text{ OR } b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit in esadecimale

dove il valore $\langle \text{op}_0 \text{op}_1 \text{op}_2 \text{op}_3 a_0 b_0 \rangle = (010000)_2 = (0001|0000)_2 = (10)_{16}$ e così via per gli altri.

2.3.5 Operazione XOR

Per questa operazione non c'è molto da dire tranne che il carry è sempre 0, quindi possiamo direttamente costruire la tabella di verità:

op ₀	op ₁	op ₂	op ₃	a ₀	b ₀	r ₀	c ₀
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0

Table 10. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \oplus b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit

Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x18	0
0x19	2
0x1A	2
0x1B	0

Table 11. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \oplus b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit in esadecimale

2.3.6 Operazione XNOR

Per questa operazione non c'è molto da dire tranne che il carry è sempre 0, quindi possiamo direttamente costruire la tabella di verità:

op ₀	op ₁	op ₂	op ₃	a ₀	b ₀	r ₀	c ₀
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0

Table 12. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \odot b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit

Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x20	2
0x21	0
0x22	0
0x23	2

Table 13. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \odot b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit in esadecimale

2.3.7 Operazione NAND

Per questa operazione non c'è molto da dire tranne che il carry è sempre 0, quindi possiamo direttamente costruire la tabella di verità:

op ₀	op ₁	op ₂	op ₃	a ₀	b ₀	r ₀	c ₀
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0

Table 14. Tabella di verità dell'operazione $a_0|b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit

Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x28	2
0x29	2
0x2A	2
0x2B	0

Table 15. Tabella di verità dell'operazione $a_0|b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit in esadecimale

2.3.8 Operazione NOR

Per questa operazione non c'è molto da dire tranne che il carry è sempre 0, quindi possiamo direttamente costruire la tabella di verità:

op ₀	op ₁	op ₂	op ₃	a ₀	b ₀	r ₀	c ₀
1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0

Table 16. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \downarrow b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit

Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x30	2
0x31	0
0x32	0
0x33	0

Table 17. Tabella di verità dell'operazione $a_0 \downarrow b_0$ per il modulo ALU ad 1 bit in esadecimale

2.3.9 Operazione \bar{a}

Per questa operazione non c'è molto da dire tranne che il carry è sempre 0, quindi possiamo direttamente costruire la tabella di verità:

op ₀	op ₁	op ₂	op ₃	a ₀	b ₀	r ₀	c ₀
1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0

Table 18. Tabella di verità dell'operazione \bar{a} per il modulo ALU ad 1 bit

Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x38	2
0x39	2
0x3A	0
0x3B	0

Table 19. Tabella di verità dell'operazione \bar{a} per il modulo ALU ad 1 bit in esadecimale

2.3.10 Implementazione della ROM

Per usare la ROM con il software Digital occorre configurare gli indirizzi di memoria con i relativi valori di output precedentemente calcolati, come segue:

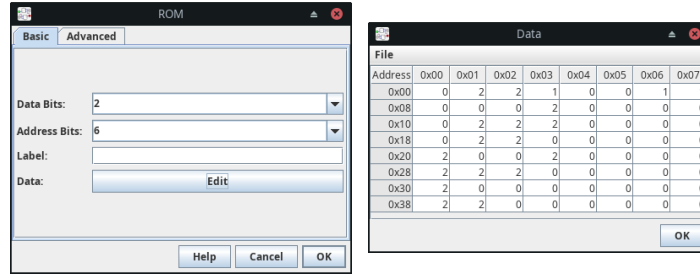


Figure 3. Configurazione della ROM su Digital

Inoltre come mostrato in Fig. 4, dove è riportato il modulo ROM che implementa un'ALU ad 1 bit, occorre prestare molta attenzione all'ordine in cui si mettono i bit in ingresso e in uscita, infatti l'ordine deve essere lo stesso delle tabelle di verità, nelle quali il bit in posizione 0 è b_0 mentre quello in posizione 1 è a_0 , dal bit in posizione 2 al bit in posizione 5 c'è *opcode* ed infine per l'output abbiamo in posizione 1 il risultato r_0 e in posizione 0 il carry c_0 da propagare.

 


Figure 4. Modulo ALU ad 1 bit con ROM

Il modulo ALU ad 1 bit è completo quindi dobbiamo solo capire come modificarlo, per il modulo ALU successivo, in modo tale da poterlo copiare e incollare per ottenere un'ALU ad n bit.

2.4 Operazioni per il modulo ALU a 4 bit

2.4.1 Somma senza segno

Per come sono state realizzate le tabelle di verità precedenti la cosa più sensata da fare è inserire il carry c_{in} delle propagazioni "davanti" all'*opcode* modificando la tabella di verità come segue:

c_{in}	op_0	op_1	op_2	op_3	a_i	b_i	r_i	c_i
1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1

Table 20. Tabella di verità dell'operazione $a_i + b_i$ (senza segno) per l'ALU a 4 bit

dove $i \in [1, 3]$. Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x40	2
0x41	1
0x42	1
0x43	3

Table 21. Tabella di verità dell'operazione $a_i + b_i$ (senza segno) per l'ALU a 4 bit in esadecimale

2.4.2 Shift a sinistra di una posizione di a

Anche per questa operazione procediamo allo stesso modo:

c_{in}	op0	op1	op2	op3	a_i	b_i	r_i	c_i
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1

Table 22. Tabella di verità dell'operazione shift a sinistra per l'ALU a 4 bit

dove $i \in [1, 3]$. Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x44	2
0x45	2
0x46	3
0x47	3

Table 23. Tabella di verità dell'operazione shift a sinistra per l'ALU a 4 bit in esadecimale

2.4.3 Le altre operazioni

Le operazioni rimaste rimangono identiche a meno del carry c_{in} pertanto le riassumo tutte in una singola tabella di verità:

c_{in}	op0	op1	op2	op3	a_i	b_i	r_i	c_i
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0

Table 24. Tabella di verità delle restanti operazioni per l'ALU a 4 bit

dove $i \in [1, 3]$. Tuttavia tale tabella presenta gli input e gli output in binario, quindi occorre convertire tali valori in esadecimale, per poterli inserire nella ROM, ottenendo:

input	output
0x48	0
0x49	0
0x4A	0
0x4B	2
0x50	0
0x51	2
0x52	2
0x53	2
0x58	0
0x59	2
0x5A	2
0x5B	0
0x60	2
0x61	0
0x62	0
0x63	2
0x68	2
0x69	2
0x6A	2
0x6B	0
0x70	2
0x71	0
0x72	0
0x73	0
0x78	2
0x79	2
0x7A	0
0x7B	0

Table 25. Tabella di verità delle restanti operazioni per l'ALU a 4 bit in esadecimale

2.4.4 Implementazione della ROM

Per usare la ROM con il software Digital occorre configurare gli indirizzi di memoria con i relativi valori di output precedentemente calcolati, come segue:

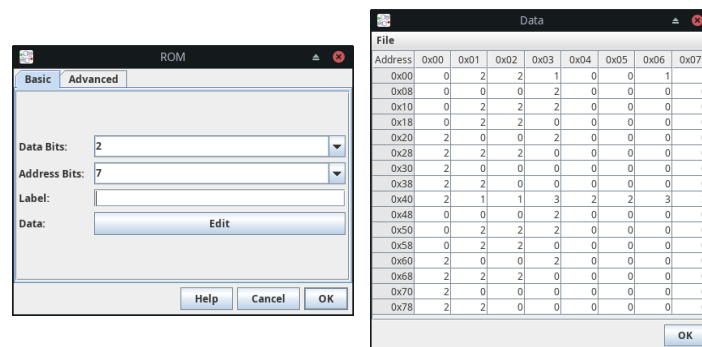


Figure 5. Configurazione della ROM su Digital

In conclusione l'ALU a 4 bit completa può essere realizzata come mostrato in Fig. 6.

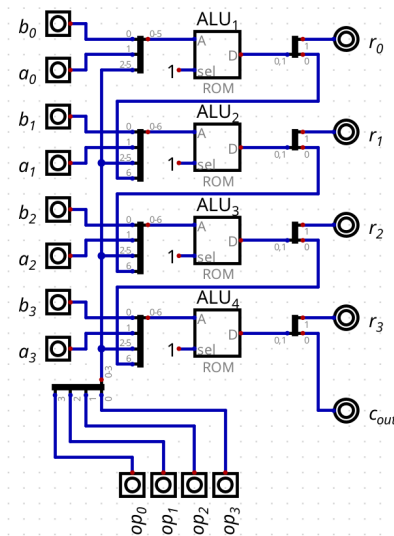


Figure 6. ALU a 4 bit completa implementata con ROM

In aggiunta riporto anche il codice HDL relativo ai linguaggi di descrizione hardware VHDL:

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5  entity DIG_ROM_ALU_1 is
6    port (
7      D: out std_logic_vector (1 downto 0);
8      A: in std_logic_vector (5 downto 0);
9      sel: in std_logic );
10 end DIG_ROM_ALU_1;
11
12 architecture Behavioral of DIG_ROM_ALU_1 is
13   type mem is array ( 0 to 57) of std_logic_vector (1 downto 0);
14   constant my_Rom : mem := (
15     "00", "10", "10", "01", "00", "00", "01", "01", "00", "00", "00", "10",
16     "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00", "00", "00", "00",
17     "00", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "00", "00", "10",
18     "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00",
19     "10", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10");
20 begin
21   process (A, sel)
22     begin
23       if sel='0' then
24         D <= (others => 'Z');
25       elsif A > "111001" then
26         D <= (others => '0');
27       else
28         D <= my_rom(to_integer(unsigned(A)));
29       end if;
30     end process;
31 end Behavioral;
32
33
```

```

34 LIBRARY ieee;
35 USE ieee.std_logic_1164.all;
36 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
37
38 entity DIG_ROM_ALU_2 is
39     port (
40         D: out std_logic_vector (1 downto 0);
41         A: in std_logic_vector (6 downto 0);
42         sel: in std_logic );
43 end DIG_ROM_ALU_2;
44
45 architecture Behavioral of DIG_ROM_ALU_2 is
46     type mem is array ( 0 to 121) of std_logic_vector (1 downto 0);
47     constant my_Rom : mem := (
48         "00", "10", "10", "01", "00", "00", "01", "01", "00", "00", "00", "10",
49         "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00", "00", "00", "00",
50         "00", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "00", "00", "10",
51         "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00",
52         "10", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "00", "00",
53         "00", "00", "00", "00", "10", "01", "01", "11", "10", "10", "11", "11",
54         "00", "00", "00", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10",
55         "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00",
56         "10", "00", "00", "10", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00",
57         "00", "00", "00", "00", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "00",
58         "10", "10");
59 begin
60     process (A, sel)
61     begin
62         if sel='0' then
63             D <= (others => 'Z');
64         elsif A > "1111001" then
65             D <= (others => '0');
66         else
67             D <= my_rom(to_integer(unsigned(A)));
68         end if;
69     end process;
70 end Behavioral;
71
72
73 LIBRARY ieee;
74 USE ieee.std_logic_1164.all;
75 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
76
77 entity DIG_ROM_ALU_3 is
78     port (
79         D: out std_logic_vector (1 downto 0);
80         A: in std_logic_vector (6 downto 0);
81         sel: in std_logic );
82 end DIG_ROM_ALU_3;
83
84 architecture Behavioral of DIG_ROM_ALU_3 is
85     type mem is array ( 0 to 121) of std_logic_vector (1 downto 0);
86     constant my_Rom : mem := (
87         "00", "10", "10", "01", "00", "00", "01", "01", "00", "00", "00", "10",
88         "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00", "00", "00", "00",
89         "00", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "00", "00", "10",

```

```

90     "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00",
91     "10", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "00", "00",
92     "00", "00", "00", "00", "10", "01", "01", "11", "10", "10", "11", "11",
93     "00", "00", "00", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10",
94     "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00",
95     "10", "00", "00", "10", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00",
96     "00", "00", "00", "00", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "00",
97     "10", "10");
98 begin
99     process (A, sel)
100     begin
101         if sel='0' then
102             D <= (others => 'Z');
103         elsif A > "1111001" then
104             D <= (others => '0');
105         else
106             D <= my_rom(to_integer(unsigned(A)));
107         end if;
108     end process;
109 end Behavioral;
110
111
112 LIBRARY ieee;
113 USE ieee.std_logic_1164.all;
114 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
115
116 entity DIG_ROM_ALU_4 is
117     port (
118         D: out std_logic_vector (1 downto 0);
119         A: in std_logic_vector (6 downto 0);
120         sel: in std_logic );
121 end DIG_ROM_ALU_4;
122
123 architecture Behavioral of DIG_ROM_ALU_4 is
124     type mem is array ( 0 to 121) of std_logic_vector (1 downto 0);
125     constant my_Rom : mem := (
126         "00", "10", "10", "01", "00", "00", "01", "01", "00", "00", "00", "10",
127         "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00", "00", "00", "00",
128         "00", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "00", "00", "10",
129         "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00",
130         "10", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "00", "00",
131         "00", "00", "00", "00", "10", "01", "01", "11", "10", "10", "11", "11",
132         "00", "00", "00", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10",
133         "00", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "00", "00", "00", "00", "00",
134         "10", "00", "00", "10", "00", "00", "00", "00", "10", "10", "10", "00",
135         "00", "00", "00", "00", "10", "00", "00", "00", "00", "00", "00", "00",
136         "10", "10");
137 begin
138     process (A, sel)
139     begin
140         if sel='0' then
141             D <= (others => 'Z');
142         elsif A > "1111001" then
143             D <= (others => '0');
144         else
145             D <= my_rom(to_integer(unsigned(A)));

```

```

146     end if;
147   end process;
148 end Behavioral;
149
150
151 LIBRARY ieee;
152 USE ieee.std_logic_1164.all;
153 USE ieee.numeric_std.all;
154
155 entity main is
156   port (
157     b_0: in std_logic;
158     a_0: in std_logic;
159     b_1: in std_logic;
160     a_1: in std_logic;
161     b_2: in std_logic;
162     a_2: in std_logic;
163     b_3: in std_logic;
164     a_3: in std_logic;
165     op_1: in std_logic;
166     op_2: in std_logic;
167     op_3: in std_logic;
168     op_0: in std_logic;
169     r_0: out std_logic;
170     r_1: out std_logic;
171     r_2: out std_logic;
172     r_3: out std_logic;
173     c_out: out std_logic);
174 end main;
175
176 architecture Behavioral of main is
177   signal s0: std_logic_vector(5 downto 0);
178   signal s1: std_logic_vector(1 downto 0);
179   signal s2: std_logic_vector(3 downto 0);
180   signal s3: std_logic_vector(6 downto 0);
181   signal s4: std_logic_vector(1 downto 0);
182   signal s5: std_logic_vector(6 downto 0);
183   signal s6: std_logic_vector(6 downto 0);
184   signal s7: std_logic_vector(1 downto 0);
185   signal s8: std_logic_vector(1 downto 0);
186 begin
187   s2(0) <= op_3;
188   s2(1) <= op_2;
189   s2(2) <= op_1;
190   s2(3) <= op_0;
191   s0(0) <= b_0;
192   s0(1) <= a_0;
193   s0(5 downto 2) <= s2;
194   gate0: entity work.DIG_ROM_ALU_1 -- ALU_1
195     port map (
196       A => s0,
197       sel => '1',
198       D => s1);
199   s3(0) <= b_1;
200   s3(1) <= a_1;
201   s3(5 downto 2) <= s2;

```

```

202     s3(6) <= s1(0);
203     r_0 <= s1(1);
204     gate1: entity work.DIG_ROM_ALU_2 -- ALU_2
205         port map (
206             A => s3,
207             sel => '1',
208             D => s4);
209     s5(0) <= b_2;
210     s5(1) <= a_2;
211     s5(5 downto 2) <= s2;
212     s5(6) <= s4(0);
213     r_1 <= s4(1);
214     gate2: entity work.DIG_ROM_ALU_3 -- ALU_3
215         port map (
216             A => s5,
217             sel => '1',
218             D => s8);
219     s6(0) <= b_3;
220     s6(1) <= a_3;
221     s6(5 downto 2) <= s2;
222     s6(6) <= s8(0);
223     r_2 <= s8(1);
224     gate3: entity work.DIG_ROM_ALU_4 -- ALU_4
225         port map (
226             A => s6,
227             sel => '1',
228             D => s7);
229     c_out <= s7(0);
230     r_3 <= s7(1);
231 end Behavioral;

```

e Verilog:

```

1 module DIG_ROM_64X2_ALU_1 (
2     input [5:0] A,
3     input sel,
4     output reg [1:0] D
5 );
6     reg [1:0] my_rom [0:57];
7
8     always @ (*) begin
9         if (~sel)
10             D = 2'hz;
11         else if (A > 6'h39)
12             D = 2'h0;
13         else
14             D = my_rom[A];
15     end
16
17     initial begin
18         my_rom[0] = 2'h0;
19         my_rom[1] = 2'h2;
20         my_rom[2] = 2'h2;
21         my_rom[3] = 2'h1;
22         my_rom[4] = 2'h0;

```

```

23     my_rom[5] = 2'h0;
24     my_rom[6] = 2'h1;
25     my_rom[7] = 2'h1;
26     my_rom[8] = 2'h0;
27     my_rom[9] = 2'h0;
28     my_rom[10] = 2'h0;
29     my_rom[11] = 2'h2;
30     my_rom[12] = 2'h0;
31     my_rom[13] = 2'h0;
32     my_rom[14] = 2'h0;
33     my_rom[15] = 2'h0;
34     my_rom[16] = 2'h0;
35     my_rom[17] = 2'h2;
36     my_rom[18] = 2'h2;
37     my_rom[19] = 2'h2;
38     my_rom[20] = 2'h0;
39     my_rom[21] = 2'h0;
40     my_rom[22] = 2'h0;
41     my_rom[23] = 2'h0;
42     my_rom[24] = 2'h0;
43     my_rom[25] = 2'h2;
44     my_rom[26] = 2'h2;
45     my_rom[27] = 2'h0;
46     my_rom[28] = 2'h0;
47     my_rom[29] = 2'h0;
48     my_rom[30] = 2'h0;
49     my_rom[31] = 2'h0;
50     my_rom[32] = 2'h2;
51     my_rom[33] = 2'h0;
52     my_rom[34] = 2'h0;
53     my_rom[35] = 2'h2;
54     my_rom[36] = 2'h0;
55     my_rom[37] = 2'h0;
56     my_rom[38] = 2'h0;
57     my_rom[39] = 2'h0;
58     my_rom[40] = 2'h2;
59     my_rom[41] = 2'h2;
60     my_rom[42] = 2'h2;
61     my_rom[43] = 2'h0;
62     my_rom[44] = 2'h0;
63     my_rom[45] = 2'h0;
64     my_rom[46] = 2'h0;
65     my_rom[47] = 2'h0;
66     my_rom[48] = 2'h2;
67     my_rom[49] = 2'h0;
68     my_rom[50] = 2'h0;
69     my_rom[51] = 2'h0;
70     my_rom[52] = 2'h0;
71     my_rom[53] = 2'h0;
72     my_rom[54] = 2'h0;
73     my_rom[55] = 2'h0;
74     my_rom[56] = 2'h2;
75     my_rom[57] = 2'h2;
76     end
77 endmodule
78

```



```

79 module DIG_ROM_128X2_ALU_2 (
80     input [6:0] A,
81     input sel,
82     output reg [1:0] D
83 );
84     reg [1:0] my_rom [0:121];
85
86     always @ (*) begin
87         if (~sel)
88             D = 2'hz;
89         else if (A > 7'h79)
90             D = 2'h0;
91         else
92             D = my_rom[A];
93     end
94
95     initial begin
96         my_rom[0] = 2'h0;
97         my_rom[1] = 2'h2;
98         my_rom[2] = 2'h2;
99         my_rom[3] = 2'h1;
100        my_rom[4] = 2'h0;
101        my_rom[5] = 2'h0;
102        my_rom[6] = 2'h1;
103        my_rom[7] = 2'h1;
104        my_rom[8] = 2'h0;
105        my_rom[9] = 2'h0;
106        my_rom[10] = 2'h0;
107        my_rom[11] = 2'h2;
108        my_rom[12] = 2'h0;
109        my_rom[13] = 2'h0;
110        my_rom[14] = 2'h0;
111        my_rom[15] = 2'h0;
112        my_rom[16] = 2'h0;
113        my_rom[17] = 2'h2;
114        my_rom[18] = 2'h2;
115        my_rom[19] = 2'h2;
116        my_rom[20] = 2'h0;
117        my_rom[21] = 2'h0;
118        my_rom[22] = 2'h0;
119        my_rom[23] = 2'h0;
120        my_rom[24] = 2'h0;
121        my_rom[25] = 2'h2;
122        my_rom[26] = 2'h2;
123        my_rom[27] = 2'h0;
124        my_rom[28] = 2'h0;
125        my_rom[29] = 2'h0;
126        my_rom[30] = 2'h0;
127        my_rom[31] = 2'h0;
128        my_rom[32] = 2'h2;
129        my_rom[33] = 2'h0;
130        my_rom[34] = 2'h0;
131        my_rom[35] = 2'h2;
132        my_rom[36] = 2'h0;
133        my_rom[37] = 2'h0;
134        my_rom[38] = 2'h0;

```

```
135     my_rom[39] = 2'h0;
136     my_rom[40] = 2'h2;
137     my_rom[41] = 2'h2;
138     my_rom[42] = 2'h2;
139     my_rom[43] = 2'h0;
140     my_rom[44] = 2'h0;
141     my_rom[45] = 2'h0;
142     my_rom[46] = 2'h0;
143     my_rom[47] = 2'h0;
144     my_rom[48] = 2'h2;
145     my_rom[49] = 2'h0;
146     my_rom[50] = 2'h0;
147     my_rom[51] = 2'h0;
148     my_rom[52] = 2'h0;
149     my_rom[53] = 2'h0;
150     my_rom[54] = 2'h0;
151     my_rom[55] = 2'h0;
152     my_rom[56] = 2'h2;
153     my_rom[57] = 2'h2;
154     my_rom[58] = 2'h0;
155     my_rom[59] = 2'h0;
156     my_rom[60] = 2'h0;
157     my_rom[61] = 2'h0;
158     my_rom[62] = 2'h0;
159     my_rom[63] = 2'h0;
160     my_rom[64] = 2'h2;
161     my_rom[65] = 2'h1;
162     my_rom[66] = 2'h1;
163     my_rom[67] = 2'h3;
164     my_rom[68] = 2'h2;
165     my_rom[69] = 2'h2;
166     my_rom[70] = 2'h3;
167     my_rom[71] = 2'h3;
168     my_rom[72] = 2'h0;
169     my_rom[73] = 2'h0;
170     my_rom[74] = 2'h0;
171     my_rom[75] = 2'h2;
172     my_rom[76] = 2'h0;
173     my_rom[77] = 2'h0;
174     my_rom[78] = 2'h0;
175     my_rom[79] = 2'h0;
176     my_rom[80] = 2'h0;
177     my_rom[81] = 2'h2;
178     my_rom[82] = 2'h2;
179     my_rom[83] = 2'h2;
180     my_rom[84] = 2'h0;
181     my_rom[85] = 2'h0;
182     my_rom[86] = 2'h0;
183     my_rom[87] = 2'h0;
184     my_rom[88] = 2'h0;
185     my_rom[89] = 2'h2;
186     my_rom[90] = 2'h2;
187     my_rom[91] = 2'h0;
188     my_rom[92] = 2'h0;
189     my_rom[93] = 2'h0;
190     my_rom[94] = 2'h0;
```

```

191     my_rom[95] = 2'h0;
192     my_rom[96] = 2'h2;
193     my_rom[97] = 2'h0;
194     my_rom[98] = 2'h0;
195     my_rom[99] = 2'h2;
196     my_rom[100] = 2'h0;
197     my_rom[101] = 2'h0;
198     my_rom[102] = 2'h0;
199     my_rom[103] = 2'h0;
200     my_rom[104] = 2'h2;
201     my_rom[105] = 2'h2;
202     my_rom[106] = 2'h2;
203     my_rom[107] = 2'h0;
204     my_rom[108] = 2'h0;
205     my_rom[109] = 2'h0;
206     my_rom[110] = 2'h0;
207     my_rom[111] = 2'h0;
208     my_rom[112] = 2'h2;
209     my_rom[113] = 2'h0;
210     my_rom[114] = 2'h0;
211     my_rom[115] = 2'h0;
212     my_rom[116] = 2'h0;
213     my_rom[117] = 2'h0;
214     my_rom[118] = 2'h0;
215     my_rom[119] = 2'h0;
216     my_rom[120] = 2'h2;
217     my_rom[121] = 2'h2;
218     end
219 endmodule
220
221 module DIG_ROM_128X2_ALU_3 (
222     input [6:0] A,
223     input sel,
224     output reg [1:0] D
225 );
226     reg [1:0] my_rom [0:121];
227
228     always @ (*) begin
229         if (~sel)
230             D = 2'hz;
231         else if (A > 7'h79)
232             D = 2'h0;
233         else
234             D = my_rom[A];
235     end
236
237     initial begin
238         my_rom[0] = 2'h0;
239         my_rom[1] = 2'h2;
240         my_rom[2] = 2'h2;
241         my_rom[3] = 2'h1;
242         my_rom[4] = 2'h0;
243         my_rom[5] = 2'h0;
244         my_rom[6] = 2'h1;
245         my_rom[7] = 2'h1;
246         my_rom[8] = 2'h0;

```

```
247     my_rom[9] = 2'h0;
248     my_rom[10] = 2'h0;
249     my_rom[11] = 2'h2;
250     my_rom[12] = 2'h0;
251     my_rom[13] = 2'h0;
252     my_rom[14] = 2'h0;
253     my_rom[15] = 2'h0;
254     my_rom[16] = 2'h0;
255     my_rom[17] = 2'h2;
256     my_rom[18] = 2'h2;
257     my_rom[19] = 2'h2;
258     my_rom[20] = 2'h0;
259     my_rom[21] = 2'h0;
260     my_rom[22] = 2'h0;
261     my_rom[23] = 2'h0;
262     my_rom[24] = 2'h0;
263     my_rom[25] = 2'h2;
264     my_rom[26] = 2'h2;
265     my_rom[27] = 2'h0;
266     my_rom[28] = 2'h0;
267     my_rom[29] = 2'h0;
268     my_rom[30] = 2'h0;
269     my_rom[31] = 2'h0;
270     my_rom[32] = 2'h2;
271     my_rom[33] = 2'h0;
272     my_rom[34] = 2'h0;
273     my_rom[35] = 2'h2;
274     my_rom[36] = 2'h0;
275     my_rom[37] = 2'h0;
276     my_rom[38] = 2'h0;
277     my_rom[39] = 2'h0;
278     my_rom[40] = 2'h2;
279     my_rom[41] = 2'h2;
280     my_rom[42] = 2'h2;
281     my_rom[43] = 2'h0;
282     my_rom[44] = 2'h0;
283     my_rom[45] = 2'h0;
284     my_rom[46] = 2'h0;
285     my_rom[47] = 2'h0;
286     my_rom[48] = 2'h2;
287     my_rom[49] = 2'h0;
288     my_rom[50] = 2'h0;
289     my_rom[51] = 2'h0;
290     my_rom[52] = 2'h0;
291     my_rom[53] = 2'h0;
292     my_rom[54] = 2'h0;
293     my_rom[55] = 2'h0;
294     my_rom[56] = 2'h2;
295     my_rom[57] = 2'h2;
296     my_rom[58] = 2'h0;
297     my_rom[59] = 2'h0;
298     my_rom[60] = 2'h0;
299     my_rom[61] = 2'h0;
300     my_rom[62] = 2'h0;
301     my_rom[63] = 2'h0;
302     my_rom[64] = 2'h2;
```

```

303     my_rom[65] = 2'h1;
304     my_rom[66] = 2'h1;
305     my_rom[67] = 2'h3;
306     my_rom[68] = 2'h2;
307     my_rom[69] = 2'h2;
308     my_rom[70] = 2'h3;
309     my_rom[71] = 2'h3;
310     my_rom[72] = 2'h0;
311     my_rom[73] = 2'h0;
312     my_rom[74] = 2'h0;
313     my_rom[75] = 2'h2;
314     my_rom[76] = 2'h0;
315     my_rom[77] = 2'h0;
316     my_rom[78] = 2'h0;
317     my_rom[79] = 2'h0;
318     my_rom[80] = 2'h0;
319     my_rom[81] = 2'h2;
320     my_rom[82] = 2'h2;
321     my_rom[83] = 2'h2;
322     my_rom[84] = 2'h0;
323     my_rom[85] = 2'h0;
324     my_rom[86] = 2'h0;
325     my_rom[87] = 2'h0;
326     my_rom[88] = 2'h0;
327     my_rom[89] = 2'h2;
328     my_rom[90] = 2'h2;
329     my_rom[91] = 2'h0;
330     my_rom[92] = 2'h0;
331     my_rom[93] = 2'h0;
332     my_rom[94] = 2'h0;
333     my_rom[95] = 2'h0;
334     my_rom[96] = 2'h2;
335     my_rom[97] = 2'h0;
336     my_rom[98] = 2'h0;
337     my_rom[99] = 2'h2;
338     my_rom[100] = 2'h0;
339     my_rom[101] = 2'h0;
340     my_rom[102] = 2'h0;
341     my_rom[103] = 2'h0;
342     my_rom[104] = 2'h2;
343     my_rom[105] = 2'h2;
344     my_rom[106] = 2'h2;
345     my_rom[107] = 2'h0;
346     my_rom[108] = 2'h0;
347     my_rom[109] = 2'h0;
348     my_rom[110] = 2'h0;
349     my_rom[111] = 2'h0;
350     my_rom[112] = 2'h2;
351     my_rom[113] = 2'h0;
352     my_rom[114] = 2'h0;
353     my_rom[115] = 2'h0;
354     my_rom[116] = 2'h0;
355     my_rom[117] = 2'h0;
356     my_rom[118] = 2'h0;
357     my_rom[119] = 2'h0;
358     my_rom[120] = 2'h2;

```

```

359         my_rom[121] = 2'h2;
360     end
361 endmodule
362
363 module DIG_ROM_128X2_ALU_4 (
364     input [6:0] A,
365     input sel,
366     output reg [1:0] D
367 );
368     reg [1:0] my_rom [0:121];
369
370     always @ (*) begin
371         if (~sel)
372             D = 2'hz;
373         else if (A > 7'h79)
374             D = 2'h0;
375         else
376             D = my_rom[A];
377     end
378
379     initial begin
380         my_rom[0] = 2'h0;
381         my_rom[1] = 2'h2;
382         my_rom[2] = 2'h2;
383         my_rom[3] = 2'h1;
384         my_rom[4] = 2'h0;
385         my_rom[5] = 2'h0;
386         my_rom[6] = 2'h1;
387         my_rom[7] = 2'h1;
388         my_rom[8] = 2'h0;
389         my_rom[9] = 2'h0;
390         my_rom[10] = 2'h0;
391         my_rom[11] = 2'h2;
392         my_rom[12] = 2'h0;
393         my_rom[13] = 2'h0;
394         my_rom[14] = 2'h0;
395         my_rom[15] = 2'h0;
396         my_rom[16] = 2'h0;
397         my_rom[17] = 2'h2;
398         my_rom[18] = 2'h2;
399         my_rom[19] = 2'h2;
400         my_rom[20] = 2'h0;
401         my_rom[21] = 2'h0;
402         my_rom[22] = 2'h0;
403         my_rom[23] = 2'h0;
404         my_rom[24] = 2'h0;
405         my_rom[25] = 2'h2;
406         my_rom[26] = 2'h2;
407         my_rom[27] = 2'h0;
408         my_rom[28] = 2'h0;
409         my_rom[29] = 2'h0;
410         my_rom[30] = 2'h0;
411         my_rom[31] = 2'h0;
412         my_rom[32] = 2'h2;
413         my_rom[33] = 2'h0;
414         my_rom[34] = 2'h0;

```

```
415     my_rom[35] = 2'h2;
416     my_rom[36] = 2'h0;
417     my_rom[37] = 2'h0;
418     my_rom[38] = 2'h0;
419     my_rom[39] = 2'h0;
420     my_rom[40] = 2'h2;
421     my_rom[41] = 2'h2;
422     my_rom[42] = 2'h2;
423     my_rom[43] = 2'h0;
424     my_rom[44] = 2'h0;
425     my_rom[45] = 2'h0;
426     my_rom[46] = 2'h0;
427     my_rom[47] = 2'h0;
428     my_rom[48] = 2'h2;
429     my_rom[49] = 2'h0;
430     my_rom[50] = 2'h0;
431     my_rom[51] = 2'h0;
432     my_rom[52] = 2'h0;
433     my_rom[53] = 2'h0;
434     my_rom[54] = 2'h0;
435     my_rom[55] = 2'h0;
436     my_rom[56] = 2'h2;
437     my_rom[57] = 2'h2;
438     my_rom[58] = 2'h0;
439     my_rom[59] = 2'h0;
440     my_rom[60] = 2'h0;
441     my_rom[61] = 2'h0;
442     my_rom[62] = 2'h0;
443     my_rom[63] = 2'h0;
444     my_rom[64] = 2'h2;
445     my_rom[65] = 2'h1;
446     my_rom[66] = 2'h1;
447     my_rom[67] = 2'h3;
448     my_rom[68] = 2'h2;
449     my_rom[69] = 2'h2;
450     my_rom[70] = 2'h3;
451     my_rom[71] = 2'h3;
452     my_rom[72] = 2'h0;
453     my_rom[73] = 2'h0;
454     my_rom[74] = 2'h0;
455     my_rom[75] = 2'h2;
456     my_rom[76] = 2'h0;
457     my_rom[77] = 2'h0;
458     my_rom[78] = 2'h0;
459     my_rom[79] = 2'h0;
460     my_rom[80] = 2'h0;
461     my_rom[81] = 2'h2;
462     my_rom[82] = 2'h2;
463     my_rom[83] = 2'h2;
464     my_rom[84] = 2'h0;
465     my_rom[85] = 2'h0;
466     my_rom[86] = 2'h0;
467     my_rom[87] = 2'h0;
468     my_rom[88] = 2'h0;
469     my_rom[89] = 2'h2;
470     my_rom[90] = 2'h2;
```

```

471     my_rom[91] = 2'h0;
472     my_rom[92] = 2'h0;
473     my_rom[93] = 2'h0;
474     my_rom[94] = 2'h0;
475     my_rom[95] = 2'h0;
476     my_rom[96] = 2'h2;
477     my_rom[97] = 2'h0;
478     my_rom[98] = 2'h0;
479     my_rom[99] = 2'h2;
480     my_rom[100] = 2'h0;
481     my_rom[101] = 2'h0;
482     my_rom[102] = 2'h0;
483     my_rom[103] = 2'h0;
484     my_rom[104] = 2'h2;
485     my_rom[105] = 2'h2;
486     my_rom[106] = 2'h2;
487     my_rom[107] = 2'h0;
488     my_rom[108] = 2'h0;
489     my_rom[109] = 2'h0;
490     my_rom[110] = 2'h0;
491     my_rom[111] = 2'h0;
492     my_rom[112] = 2'h2;
493     my_rom[113] = 2'h0;
494     my_rom[114] = 2'h0;
495     my_rom[115] = 2'h0;
496     my_rom[116] = 2'h0;
497     my_rom[117] = 2'h0;
498     my_rom[118] = 2'h0;
499     my_rom[119] = 2'h0;
500     my_rom[120] = 2'h2;
501     my_rom[121] = 2'h2;
502     end
503 endmodule
504
505
506 module rom (
507     input b_0,
508     input a_0,
509     input b_1,
510     input a_1,
511     input b_2,
512     input a_2,
513     input b_3,
514     input a_3,
515     input op_1,
516     input op_2,
517     input op_3,
518     input op_0,
519     output r_0,
520     output r_1,
521     output r_2,
522     output r_3,
523     output c_out
524 );
525     wire [5:0] s0;
526     wire [1:0] s1;

```



```

527 wire [3:0] s2;
528 wire [6:0] s3;
529 wire [1:0] s4;
530 wire [6:0] s5;
531 wire [6:0] s6;
532 wire [1:0] s7;
533 wire [1:0] s8;
534 assign s2[0] = op_3;
535 assign s2[1] = op_2;
536 assign s2[2] = op_1;
537 assign s2[3] = op_0;
538 assign s0[0] = b_0;
539 assign s0[1] = a_0;
540 assign s0[5:2] = s2;
541 // ALU_1
542 DIG_ROM_64X2_ALU_1 DIG_ROM_64X2_ALU_1_i0 (
543     .A( s0 ),
544     .sel( 1'b1 ),
545     .D( s1 )
546 );
547 assign s3[0] = b_1;
548 assign s3[1] = a_1;
549 assign s3[5:2] = s2;
550 assign s3[6] = s1[0];
551 assign r_0 = s1[1];
552 // ALU_2
553 DIG_ROM_128X2_ALU_2 DIG_ROM_128X2_ALU_2_i1 (
554     .A( s3 ),
555     .sel( 1'b1 ),
556     .D( s4 )
557 );
558 assign s5[0] = b_2;
559 assign s5[1] = a_2;
560 assign s5[5:2] = s2;
561 assign s5[6] = s4[0];
562 assign r_1 = s4[1];
563 // ALU_3
564 DIG_ROM_128X2_ALU_3 DIG_ROM_128X2_ALU_3_i2 (
565     .A( s5 ),
566     .sel( 1'b1 ),
567     .D( s8 )
568 );
569 assign s6[0] = b_3;
570 assign s6[1] = a_3;
571 assign s6[5:2] = s2;
572 assign s6[6] = s8[0];
573 assign r_2 = s8[1];
574 // ALU_4
575 DIG_ROM_128X2_ALU_4 DIG_ROM_128X2_ALU_4_i3 (
576     .A( s6 ),
577     .sel( 1'b1 ),
578     .D( s7 )
579 );
580 assign c_out = s7[0];
581 assign r_3 = s7[1];
582 endmodule

```

2.5 Conclusioni

Progettare un'ALU a 4 bit è un compito che un ingegnere deve fare almeno una volta nella vita. Sarebbe interessante ampliare il progetto realizzando anche i registri, il modulo clock, il program counter e tutto ciò che serve per realizzare un vero e proprio computer a 4 bit da realizzare su breadboard o, ancora meglio, progettando il PCB tramite KiCAD.